TABULAR COLUMN:-

V (volts)	V_1 (volts)	V_2 (volts)	V_3 (volts)	$V = V_1 + V_2 + V_3$ (volts)	I (amps)	I_1 (amps)	I_2 (amps)	$I = I_1 + I_2$ (amps)
10	3.3	3.3	3.3	9.9	3.3	10	10	20
15	5	5	5	15	5	15	15	30
20	6.6	6.6	6.6	19.8	6.6	20	20	40

O/P verified

calculation:-

KVL:- supply 10V.

$V_1 = \frac{10}{3} \Rightarrow 3.3V$

$V_2 = 3.3V$

$V_3 = 3.3V$

$V_1 + V_2 + V_3 = 9.9$

supply 15V

$V_1 = \frac{15}{3} = 5$

$V_2 = 5V$

$V_3 = 5V$

$V_1 + V_2 + V_3 = 15V$.

Supply 20V

$V_1 = \frac{20}{3} = 6.67V$

$V_2 = 6.67V$

$V_3 = 6.67V$

$V_1 + V_2 + V_3 = 19.8V$.

KCL:-

supply 10V

$I = \frac{10}{3000} = 3.33mA$

supply 15V

$I = \frac{15}{3000} = 5mA.$

supply 20V

$I = \frac{20}{3000} = 6.67mA$

supply 10V

$I_1 = \frac{10}{1000} = 10mA.$

$I_2 = \frac{10}{1000} = 10mA.$

$I = 10+10 = 20mA$

Supply = 15V

$I_1 = 15mA$

$I_2 = 15mA$

$I = 15+15 = 30mA.$

supply 20V

$I_1 = 20mA$

$I_2 = 20mA$

$I = 20+20 = 40mA.$